

# Hardwarepraktikum WS 1997/98

## Versuch 3

### Kombinatorische Systeme II

Jan Horbach, 17518  
Chris Hübsch, 17543  
Lars Jordan, 17560

## Aufgabe 1

Gegenstand der Aufgabe 1 ist der Schaltplan der ALU SN 74 LS 181.


Es ist zu untersuchen, wie sich die Schaltung unter folgenden Bedingungen verhält:

- active high data
- arithmetische Addition ( $M = 0, S_0 = 1, S_1 = 0, S_2 = 0, S_3 = 1$ )

Vorbetrachtung:

In der Regel können Zahlen mit einem Ripple-Carry-Adder addiert werden. Dabei wird ein einlaufendes Carry an dem Volladder für die Bitstelle 0 angelegt. In Abhängigkeit von den anderen dort anliegenden Werten wird in dieser Stufe neben der Summe ein Carry gebildet, welches dann an den Adder für die Bitstelle 1 der zu addierenden Zahlen angelegt wird. Auf diese Art und Weise der Zusammenschaltung können n-Bit-Ripple-Carry-Adder gebildet werden.

Aufbau eines Volladders

 


Wenn für die Erzeugung des Carrys in einer Stelle des n-Bit-Ripple-Carry-Adders eine Zeit  $t_{vadd}$  benötigt wird, dann liegt das letzte Carry  $C_n$  frühestens nach einer Zeit:

$$t_{add} = n * t_{vadd}$$

an. Um dies zu beschleunigen, werden aus dem Volladder an jeder Bitstelle jeweils zwei Signale  $p_i$  und  $g_i$  herausgeführt:

Struktur eines Volladders aus Halbaddern

 

Der Carry an der Stelle  $i$  kann nun durch folgende Gleichung beschrieben werden:

$$c_i = g_i \vee p_i c_{i-1}$$

Dabei entspricht das  $g_i$  der Bedingung, unter der ein Carry in Abhängigkeit von den Eingangswerten an der Stelle  $i$  generiert wird, und das  $p_i$  stellt die Bedingung dar, unter der ein anliegendes  $c_{i-1}$  auf das  $c_i$  durchgereicht wird. Für  $p_i$  und  $g_i$  gelten folgende Gleichungen:

$$g_i = a_i b_i \quad p_i = a_i \oplus b_i$$

sodaß sich für das Carry ergibt:

$$c_i = a_i b_i \vee (a_i \oplus b_i) c_{i-1}$$

Mit Hilfe dieser Signale läßt sich nun das Carry an der Stelle  $n$  des Adders wie folgt berechnen:


$$c_0 = g_0 \vee p_0 c_{-1}$$

$$c_1 = g_1 \vee p_1 c_0 = g_1 \vee p_1 (g_0 \vee p_0 c_{-1}) = g_1 \vee p_1 g_0 \vee p_1 p_0 c_{-1}$$

⋮

$$c_n = \bigcup_{i=0}^n \left( g_i \bigcap_{j=i+1}^n p_j \right) \text{ mit } g_{-1} = p_{-1}$$

 Eine andere Methode, das Carry an einer bestimmten Stelle zu ermitteln ist die, daß man sich des schon erwähnten Signales  $g_i$  und eines anderen Signales  $z_i$  bedient.



Dann lautet die Gleichung für das Carry wie folgt:

$$c_i = g_i \vee z_i c_{i-1}$$

$$c_i = a_i b_i \vee (a_i \vee b_i) c_{i-1}$$

Das Carry an einer Stelle n wird dann gebildet durch

$$c_0 = g_0 \vee z_0 c_{-1}$$

$$c_1 = g_1 \vee z_1 c_0 = g_1 \vee z_1 (g_0 \vee z_0 c_{-1}) = g_1 \vee z_1 g_0 \vee z_1 z_0 c_{-1}$$

⋮

$$c_n = \bigcup_{i=-1}^n \left( g_i \bigcap_{j=i+1}^n z_j \right) \text{ mit } g_{-1} = c_{-1}$$

Für die Summe  $s_i$  einer Addition gilt stets:

$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1}$$

### Analyse

Aus der Analyse des Schaltplanes des SN 74 LS 181 ergeben sich für die internen z-Signale folgende Gleichungen

$$z_0 = \overline{(a_0 \vee b_0)} \quad z_1 = \overline{(a_0 b_0)}$$

$$z_2 = \overline{(a_1 \vee b_1)} \quad z_3 = \overline{(a_1 b_1)}$$

$$z_4 = \overline{(a_2 \vee b_2)} \quad z_5 = \overline{(a_2 b_2)}$$

$$z_6 = \overline{(a_3 \vee b_3)} \quad z_7 = \overline{(a_3 b_3)}$$

Die  $z_i$  mit den geraden Indizes sind dabei gleichzusetzen mit den oben genannten z-Signalen. Sie liefern die Bedingung, unter der ein anliegendes Carry  $c_{i-1}$  an einem Volladder weitergereicht wird zum ausgehenden Carry  $c_i$ . Die  $z_i$  mit den ungeraden Indizes stellen die Generate-Bedingung an den einzelnen Volladdern dar. Es ist zu beobachten, daß die internen Signale alle negiert vorliegen.

In der Schaltung sind desweiteren w-Signale zu finden. Für diese gilt die Gleichung:

$$w_i = z_{2i} \oplus z_{2i+1}$$

$$w_i = \overline{(a_i \vee b_i)} \oplus \overline{(a_i b_i)} = a_i \oplus b_i$$

Diese Signale entsprechen den Ergebnissen eines Halbadders, der  $a_i$  und  $b_i$  addiert.

Die letzten vorhandenen internen Signale, die es zu analysieren galt, waren die  $c_i$ . Die Gleichungen für diese Signale lauten wie folgt:

$$\begin{aligned}
 C_{-1} &= C_n \\
 C_0 &= \overline{(z_0 \vee z_1 \overline{C_n})} \\
 C_1 &= \overline{(z_3 z_1 \overline{C_n} \vee z_3 z_0 \vee z_2)} = \overline{(z_2 \vee z_3 (z_0 \vee z_1 \overline{C_n}))} = \overline{(z_2 \vee z_3 \overline{C_0})} \\
 C_2 &= \overline{(z_5 z_3 z_1 \overline{C_n} \vee z_5 z_3 z_0 \vee z_5 z_2 \vee z_4)} = \overline{(z_5 (z_3 (z_1 \overline{C_n} \vee z_0) \vee z_2) \vee z_4)} = \overline{(z_5 \overline{C_1} \vee z_4)} \\
 C_{n+4} &= \overline{z_7 z_5 z_3 z_1 \overline{C_n} \vee z_7 z_5 z_3 z_0 \vee z_7 z_5 z_2 \vee z_7 z_4 \vee z_6} = \overline{z_7 (z_5 (z_3 (z_1 \overline{C_n} \vee z_0) \vee z_2) \vee z_4) \vee z_6} \\
 &= \overline{z_7 \overline{C_2} \vee z_6}
 \end{aligned}$$

Das entspricht bis auf die zusätzliche Negation genau den theoretischen Betrachtungen zur parallelen Bildung eines Carrys.  $C_{n+4}$  ist aber kein internes Signal mehr, sondern das abschließende Carry.

Außerdem werden die folgenden Leitungen nach außen geführt:

$$\begin{aligned}
 F_i &= w_i \oplus c_{i-1} = a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1} \\
 X &= \overline{(z_7 z_5 z_3 z_1)} \\
 Y &= \overline{(z_7 z_5 z_3 z_0 \vee z_7 z_5 z_2 \vee z_7 z_4 \vee z_6)}
 \end{aligned}$$

Dabei stellen die  $F_i$  das abschließende Ergebnis dar. Das  $X$  ist eine Konjunktion aus den internen  $z$ -Signalen mit ungeraden Indizes, d.h. es wird nur high, wenn in allen Bitstellen ein Carry generiert wird. Man kann es also als das "globale" Generate-Signal des SN 74 LS 181 betrachten. Das  $Y$  entspricht dem "globalen"  $z$  (was etwa mit einem Propagate vergleichbar ist).

Damit ist die Analyse des SN 74 LS 181 abgeschlossen. Er realisiert unter den vorausgesetzten Bedingungen einen 4-Bit-Adder mit CLA-Logik, d.h. das ausgehende Carry wird nicht erst nach 4 1-Bit-Additionen geliefert, sondern es kann sofort nachdem die Eingangswerte anliegen (eigentlich nach einer bestimmten Verzögerungszeit, die von der Schalttiefe der ALU abhängt) berechnet werden.

## Voraussetzung für die Aufgaben 2 und 3

Um die in den Aufgaben 2 und 3 gefragten Schaltungen zu realisieren, wurde der SN 74 LS 181 vorgegeben, deren VHDL-Beschreibung nachfolgend zu sehen ist

```
entity SN74LS181 is
  port (M: in bit;
        S: in bit_vector(0 to 3);
        Cn: in bit;
        A: in bit_vector(0 to 3);
        B: in bit_vector(0 to 3);

        AB: out bit;
        F: out bit_vector (0 to 3);
        Cn4: out bit;
        X,Y: out bit);
end SN74LS181;

architecture DATENFLUSS of SN74LS181 is

  signal Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7: bit;
  signal W0, W1, W2, W3: bit;
  signal C_1, C0, C1, C2: bit;
  signal F0_i, F1_i, F2_i, F3_i: bit;
  signal Y_i: bit;

begin

  Z0 <= not (A(0) or (B(0) and S(0)) or (S(1) and not B(0)));
  Z1 <= not ((not B(0) and S(2) and A(0)) or (A(0) and S(3) and B(0)));
  Z2 <= not (A(1) or (B(1) and S(0)) or (S(1) and not B(1)));
  Z3 <= not ((not B(1) and S(2) and A(1)) or (A(1) and S(3) and B(1)));
  Z4 <= not (A(2) or (B(2) and S(0)) or (S(1) and not B(2)));
  Z5 <= not ((not B(2) and S(2) and A(2)) or (A(2) and S(3) and B(2)));
  Z6 <= not (A(3) or (B(3) and S(0)) or (S(1) and not B(3)));
  Z7 <= not ((not B(3) and S(2) and A(3)) or (A(3) and S(3) and B(3)));

  W0 <= Z0 xor Z1;
  W1 <= Z2 xor Z3;
  W2 <= Z4 xor Z5;
  W3 <= Z6 xor Z7;

  C_1 <= not (Cn and not M);
  C0 <= not ((not M and Z0) or (not M and Z1 and Cn));
  C1 <= not ((not M and Z2) or (not M and Z0 and Z3) or (not M and Z1 and
    Z3 and Cn));
  C2 <= not ((not M and Z4) or (not M and Z2 and Z5) or (not M and Z0 and
    Z3 and Z5) or (not M and Z1 and Z3 and Z5 and Cn));

  F0_i <= C_1 xor W0; F(0) <= F0_i;
  F1_i <= C0 xor W1; F(1) <= F1_i;
  F2_i <= C1 xor W2; F(2) <= F2_i;
  F3_i <= C2 xor W3; F(3) <= F3_i;

  AB <= F0_i and F1_i and F2_i and F3_i;

  X <= not (Z1 and Z3 and Z5 and Z7);
  Y_i <= not ((Z0 and Z3 and Z5 and Z7) or (Z2 and Z5 and Z7) or
    (Z4 and Z7) or Z6); Y <= Y_i;

  Cn4 <= (not Y_i) or (Cn and Z1 and Z3 and Z5 and Z7);

end DATENFLUSS;
```

## Aufgabe 2

### Durchführung

Die Aufgabenstellung lautet, einen 8-Bit-Ripple-Carry-Adder aus zwei 4er-Gruppen zu entwerfen. Dabei sollten der ein- sowie der auslaufende Carry und die  $a_i$  und  $b_i$  high-active sein.

```
entity ADD8 is
  port (Cn: in bit;
        A: in bit_vector(0 to 7);
        B: in bit_vector(0 to 7);
        F: out bit_vector(0 to 7);
        Cn8: out bit);
end ADD8;

architecture STRUCTWOCLA of ADD8 is
  component SN74LS181
    port (M: in bit;
          S: in bit_vector(0 to 3);
          Cn: in bit;
          A: in bit_vector(0 to 3);
          B: in bit_vector(0 to 3);



          AB: out bit;
          F: out bit_vector (0 to 3);
          Cn4: out bit;
          X,Y: out bit);
  end component;

  for all: SN74LS181 use entity work.SN74LS181 (DATENFLUSS);

  signal C4, C8_i, Cn_i:bit;
  signal X0, Y0, X1, Y1, AB_i1, AB_i2: bit; --unbenutzt
  signal S:bit_vector(0 to 3):="1001";
  signal M_i: bit:='0';

begin
  Cn_i <= not Cn;
  u1: SN74LS181 port map (M_i, S, Cn_i, A(0 to 3), B(0 to 3), AB_i1,
    F(0 to 3), C4, X0, Y0);
  u2: SN74LS181 port map (M_i, S, C4, A(4 to 7), B(4 to 7), AB_i2,
    F(4 to 7), C8_i, X1, Y1);
  Cn8 <= not C8_i;

end;
```

 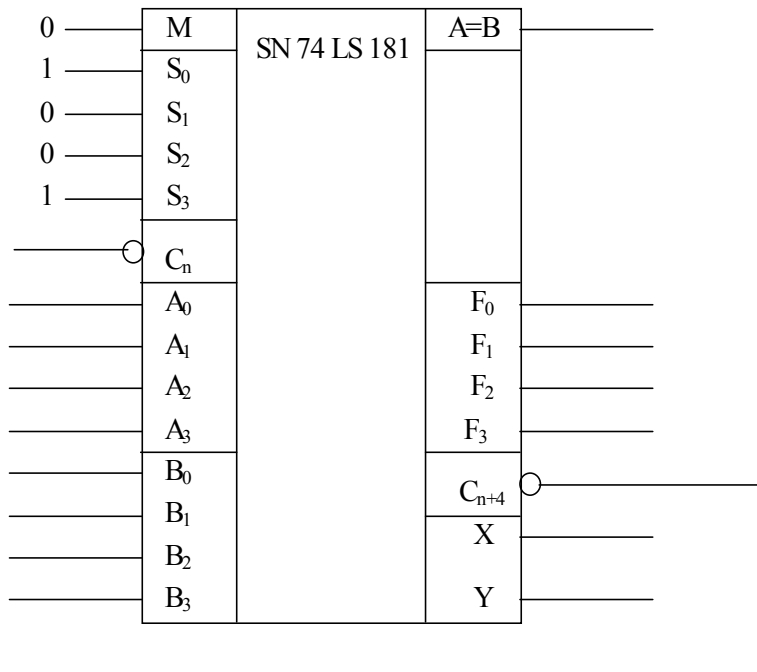



### Aufgabe 3

#### Durchführung

Die Aufgabenstellung lautet, eine CLA-Logik für den 8-Bit-Ripple-Carry-Adder zu entwerfen.  
Funktion der CLA:

$$\overline{\overline{C_{n+8}}} = \overline{\overline{x_1 y_1 \wedge y_0 y_1 x_0 \wedge y_0 y_1 c_{-1}}}$$

```
entity CLA is
  port (Cn: in bit;
        X0, Y0, X1, Y1: in bit;
        Cn8: out bit);
end CLA;

architecture DATENFLUSS of CLA is
begin
  Cn8 <= (X1 and Y1) or (Y0 and Y1 and X0) or (Y0 and Y1 and Cn);
end DATENFLUSS;

entity ADD8 is
  port (Cn: in bit;
        A: in bit_vector(0 to 7);
        B: in bit_vector(0 to 7);
        F: out bit_vector(0 to 7);
        Cn8: out bit);
end ADD8;

architecture STRUCTCLA of ADD8 is
  component SN74LS181
  port (M: in bit;
        S: in bit_vector(0 to 3);
        Cn: in bit;
        A: in bit_vector(0 to 3);
        B: in bit_vector(0 to 3);
        AB: out bit;
        F: out bit_vector (0 to 3);
        Cn4: out bit;
        X,Y: out bit);
  end component;
  component CLA
  port (Cn: in bit;
        X0, Y0, X1, Y1: in bit;
        Cn8: out bit);
  end component;

  for all: SN74LS181 use entity work.SN74LS181 (DATENFLUSS);
  for all: CLA use entity work.CLA (DATENFLUSS);
  signal C4, C8_i, Cn_i:bit;
  signal X0, Y0, X1, Y1, AB_i1, AB_i2: bit;
  signal S:bit_vector(0 to 3):="1001";
  signal M_i: bit:='0';

begin
  Cn_i <= not Cn;
  u1: SN74LS181 port map (M_i, S, Cn_i, A(0 to 3), B(0 to 3), AB_i1,
    F(0 to 3), C4, X0, Y0);
  u2: SN74LS181 port map (M_i, S, C4, A(4 to 7), B(4 to 7), AB_i2,
    F(4 to 7), C8_i, X1, Y1);
  u3: CLA port map (Cn_i, X0, Y0, X1, Y1, Cn8);
end;
```

